

Digital Design

Zusammenfassung

Joel von Rotz & Andreas Ming /  [Quelldateien](#)

Inhaltsverzeichnis

1	VHDL	2
1.1	Entwicklung	2
1.1.1	Designflow	2
1.1.2	Struktur Datei	2
1.2	Synthesis & Simulation	2
1.2.1	Transactions	2
1.2.2	Propagation Delay	2
1.3	Architektur	2
1.4	Entity	2
1.5	Components	3
1.6	Kombinatorische Logik	3
1.6.1	Concurrent Signal Assignments	3
1.6.2	Selected Signal Assignments case	3
1.6.3	Conditional Signal Assignments when/else	3
1.7	Prozesse/Sequential Statements	3
1.7.1	Sensitivity List	3
1.8	Grundlegende Konzepte	3
1.8.1	Ports & Signale	3
1.8.2	Treiber <=	3
2	VHDL Syntax	3
3	Vivado	4
3.1	Project Summary	4
3.1.1	Utilization	4
4	Finite State Machines (FSM)	4
4.1	FSM-Typ: Mealy	4
4.2	FSM-Typ: Moore	4
4.3	FSM-Typ: Medvedev	5
4.4	Parasitäre Zustände	5
4.5	State Encoding	5
4.5.1	Binär	5
4.5.2	One-Hot	5
4.6	Goldene Regeln der (FSM) Implementierung	5
5	Prozess Templates	5
5.1	Positive Getriggertes D-FlipFlop	5
5.1.1	Mit asynchronem Reset	5
5.1.2	Ohne Reset	6
5.2	Finite State Machine	6
5.2.1	Mealy	6
5.2.2	Moore	6


1. VHDL

i Hinweis

Very High Speed Integrated Circuit **H**ardware **D**escription **L**anguage ist eine Hardwarebeschreibung und keine Programmiersprache.

1.1 Entwicklung

1.1.1 Designflow

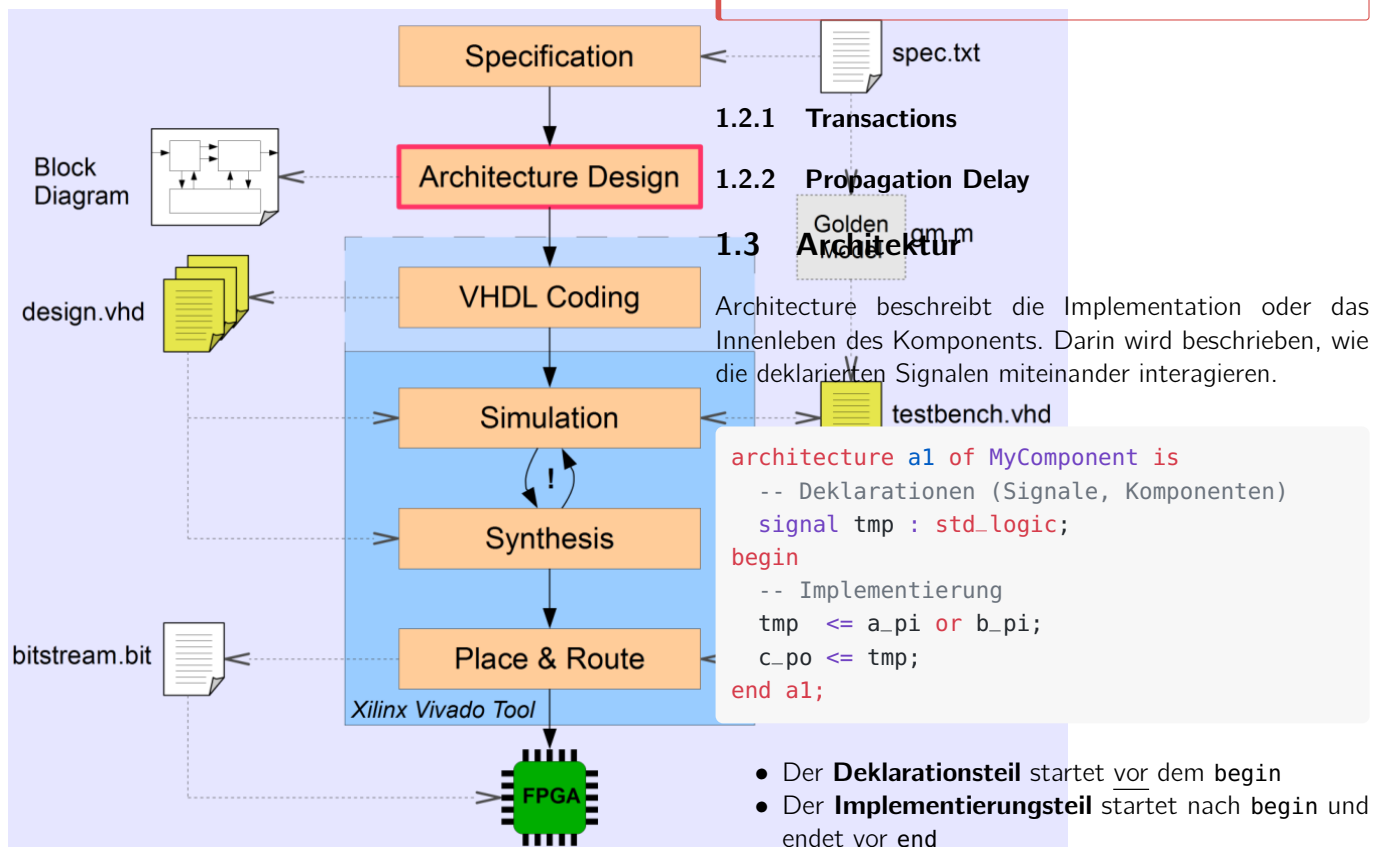

1.1.2 Struktur Datei

```
-- File: MyComponent.vhd
-- Author: myself
-- Date: yesterday
```

```
library ...
-- Library einbinden
use ...
-- Packages aus Library bekanntgeben
```

```
entity ...
-- Schnittstelle der Komponente gegen aussen
```

i rtl & struct

Der Name rtl wird verwendet, um grundlegende Logik-Komponenten zu definieren, wie zum Beispiel OR, XOR, AND, etc. struct beinhaltet eine Kombination/Anwendung von rtl-Komponenten.

1.4 Entity

Eine Entity beschreibt den Komponenten für äusserliche Zugriffe. Es wird nur die Struktur des Komponents bekannt gegeben, aber nicht den Inhalt des Komponenten.

```
entity MyComponent is
  port ( a_pi, b_pi : in std_logic;
        -- Input Ports
        c_po : out std_logic
        -- Output Port
        --x_pio : inout std_logic
        -- Bidirektionaler Port

        );
  constant c_max_cnt : integer := 20_000;
end MyComponent;
```

Hinweis

Alles was in der Entity bekannt ist (inkl. Libraries), ist auch in der zugehörigen Architecture bekannt.

1.5 Components

1.6 Kombinatorische Logik

Folgend sind *Process Statements* in Kurzschreibweise

- Concurrent Signal Assignments
- Selected Signal Assignment
- Conditional Signal Assignment

Process Statements

Alle Signal Assignments ausserhalb von `process` (Concurrent-, Selected-, Conditional-Signal Assignment) sind **Process Statements** in Kurzschreibform!

```
sig <= not sig; -- Process Statement
stud <= happy   when mep >= C else
      satisfied when mep >= E else
      sad;      -- Process Statement
```

1.6.1 Concurrent Signal Assignments

1.6.2 Selected Signal Assignments case

1.6.3 Conditional Signal Assignments when/else

1.7 Prozesse/Sequential Statements

```
-- process sensitivity list
P1: process (i1, i2, i3)

-- local variable (only known in P1)
variable v_tmp : std_logic;
begin
  v_tmp := '0';
  if i1 = '1' and i2 = '0' then v_tmp := '1';
  ↪ end if;
```

```
o1 <= v_tmp and i3;
-- process P1 drives signal o1
o2 <= v_tmp xor i3;
-- process P1 drives signal o2
end process P1;
```

1.7.1 Sensitivity List

Prozesse werden mit Hilfe einer *Sensitivity List* auf ausgewählte Signale sensitiv gemacht.

1.8 Grundlegende Konzepte

1.8.1 Ports & Signale

Port sind die Anschlüsse eines Komponents und Signale sind Komponent-interne Signale, welche von aussen nicht zugreifbar sind.

`std_logic`, `std_ulogic`, `std_logic_vector(a downto b)`

1.8.2 Treiber <=

Der Treiber `<=` beschreibt, dass das linke Signal vom rechten Signal angetrieben wird. Folgendes Beispiel beschreibt einen Inverter:

```
Inv_Out <= not Inv_In;
```

2. VHDL Syntax

```
y <= (0 => '0', 1 => '0', 2 => '0', 3 =>
  ↪ '0');
y <= (others => '0');
y <= "0000";
```

Conditional Signal Assignment

```
y <= x when en = '1' else "0000";
y <= x when en = '1' else (others => '0');
```

Prozess Statement with sequential loop-Statement

```
process(x,en)
begin
  for k in 3 downto 0 loop
    y(k) <= x(k) and en;
  end loop;
end process;
```

3. Vivado

3.1 Project Summary

3.1.1 Utilization

Unter *Utilization* in der *Project Summary* kann die Post-Synthesis und -Implementation beschreibt die verwe

4. Finite State Machines (FSM)

Eine Zustandsmaschine beschreibt ein System in diskreten Zuständen. In **VHDL** wird für Mealy- & Moore-Automaten jeweils ein *memoryless* und ein *memorizing* Prozess verwendet. Der *memoryless* Prozess verarbeitet die Zustandswechsel und die Ausgänge (wobei dies Abhängig vom FSM-Typ ist). Der *memorizing* Prozess ist für die Zustands-Zurücksetzung und -zuweisung zuständig.


i Allgemeine Definition ZSM

$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

- k : diskrete Zeit mit $t = k \cdot T_{CLK}$, $k = 0$
- s : entspricht Reset-Zeitpunkt
- s : Zustand des Systems mit $s \in S = \{S_0, S_1, \dots, S_N\}$
- i : Input des Systems mit $i \in I = \{I_0, I_1, \dots, I_M\}$
- o : Output des Systems mit $o \in O = \{O_0, O_1, \dots, O_K\}$
- g : Output Funktion, berechnet aktuellen Output des Systems
- f : Next-State Funktion, berechnet nächsten Zustand des Systems

4.1 FSM-Typ: Mealy

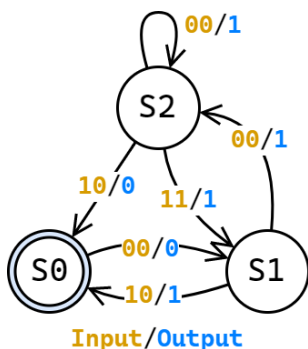


$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Mealy* werden die Ausgänge beim Zustandswechsel geändert.

4.2 FSM-Typ: Moore

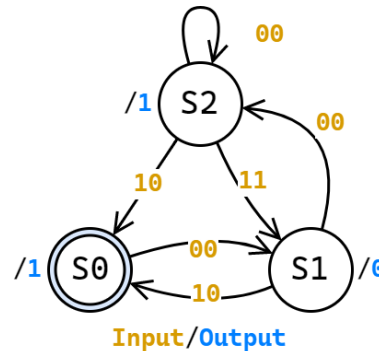

$$o[k] = g(s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Moore* werden die Ausgänge im Zustand geändert.

🔥 Unterschied Mealy- & Moore-Outputs

Eine Mealy-FSM ändert den Ausgang beim Zustandswechsel, was einen 0-Delay einführt. Eine Moore-FSM verändert den Ausgang im Zustand, was einen 1-Delay einführt.

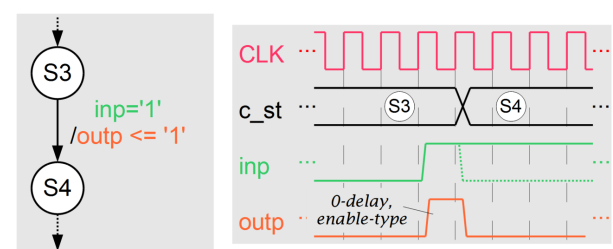


Abbildung 1: Mealy

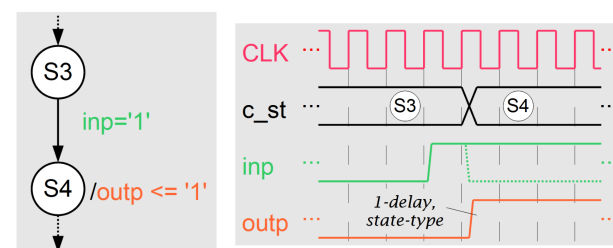


Abbildung 2: Moore

4.3 FSM-Typ: Medvedev

Medvedev hat einen ähnlichen Aufbau wie *Moore*, wobei der Ausgang direkt dem Zustandswert entspricht und keine zwischen Konvertierung gemacht wird.

$$o[k] = s[k]$$

$$s[k+1] = f(i[k], s[k])$$

4.4 Parasitäre Zustände

Jedes weitere Zustands-Flip-Flop erweitert die Anzahl Faktoren um den Faktor 2 ($S = 2^N$). Ungebrauchte Zustände werden *parasitäre Zustände* genannt.

$$n_{para} = 2^N - S \quad n_{para}|_{S=3, N=2} = 2^2 - 3 = 1$$

Folgende Formel kann die Anzahl benötigten Flip-Flops berechnen

$$N = \lceil \log_2(S) \rceil = \left\lceil \frac{\log(S)}{\log(2)} \right\rceil \quad N|_{S=3} = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$$

N : Anzahl Flip-Flops

S : Anzahl verwendete Zustände

4.5 State Encoding

Zustände können auf verschiedene Arten dargestellt werden, bekannte Varianten sind *binär* und *One Hot*.

Zustand	Binär	One-Hot
S_0	00	001
S_1	01	010
S_2	10	100
Parasitäre Zustände	11	000, 011, 111, 110, 101

⚠ Parasitäre Zustände

Alle **ungebrauchten** Zustände sind *parasitäre Zustände*!

4.5.1 Binär

Meistverwendetes Format ist *binär*, da es **kompakt** und **einfach erweiterbar** ist.

- $S_0 \rightarrow 0000$
- $S_1 \rightarrow 0001$
- $S_2 \rightarrow 0010$

4.5.2 One-Hot

Bei *One-Hot* ist **ein Bit high** und **alle anderen Bits low** oder in anderen Worten, nur ein Bit ist aktiv.

4.6 Goldene Regeln der (FSM) Implementierung

- Memoryless Process (kombinatorische Logik)
 - Alle Eingangssignale der FSM und der aktuelle Zustand müssen in der *sensitivity list* aufgeführt werden.
 - Jedem Ausgangssignal muss für jede mögliche Kombination von Eingangswerten (inkl. parasitäre Input-Symbole) ein Wert zugewiesen werden. **Keine Zuweisung bedeutet sequentielles Verhalten (Speicher)!**
 - Parasitäre Zustände sollten mittels *others* abgefangen werden.
- Memorizing Process (sequentielle Logik)
 - Ausser Clock und (asynchronem) Reset dürfen keine Signale in die *sensitivity list* aufgenommen werden.
 - Das den Zustand repräsentierende Signal muss einen Reset-Wert erhalten.

5. Prozess Templates

i Hinweis

Der Inhalt der Prozess-Templates wird in den `=>CUSTOM` gekennzeichneten Abschnitten geschrieben.

5.1 Positive Getriggertes D-FlipFlop

5.1.1 Mit asynchronem Reset

```
-- mit asynchronem Reset
process (rst, clk)
-- Deklarationen => CUSTOM
begin
  if rst = '1' then
    -- asynchr. Reset => CUSTOM
    Q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    -- getaktete Logik => CUSTOM
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

5.1.2 Ohne Reset

```
process (clk)
-- Deklarationen => CUSTOM
begin
    if rising_edge(clk) then
        -- getaktete Logik => CUSTOM
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
n_st <= S0;
end case;
end process;
```

1. Memorizing (sequentielle Logik)
2. Memoryless (kombinatorische Logik)

5.2 Finite State Machine

5.2.1 Mealy

```
type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk) -- <1>
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st) -- <2>
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                o <= '0';
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                o <= '0';
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
```

5.2.2 Moore

```
type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk) -- <1>
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st) -- <2>
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
            n_st <= S0;
    end case;
end process;
```

1. Memorizing (sequentielle Logik)
2. Memoryless (kombinatorische Logik)