

E12-Reihe 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.2; 2.7; 3.3; 3.9; 4.7; 5.6; 6.8; 8.2


## Diode / Z-Diode

$$I_D = I_{SS} \cdot \left( e^{\frac{U_D}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \quad \text{damit } I_D = 0 \text{ bei } U_D = 0$$


$$U_T = \frac{k_B \cdot T}{q}$$

$$(q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As} ; k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} ; T = \vartheta + 273.15 \text{ K})$$

$$U_T(25^\circ) \approx 26 \text{ mV}$$

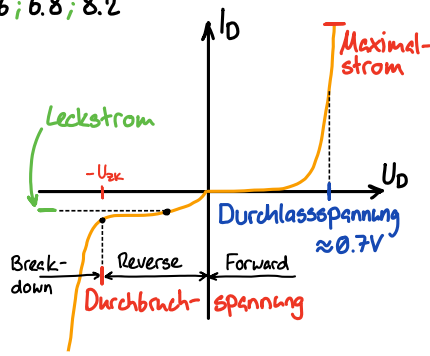


## Kleinsignal-Ersatzschaltung

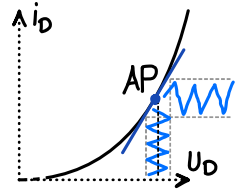

$$r_D = \frac{n \cdot U_T}{I_D}$$

## Bipolar Junction Transistor

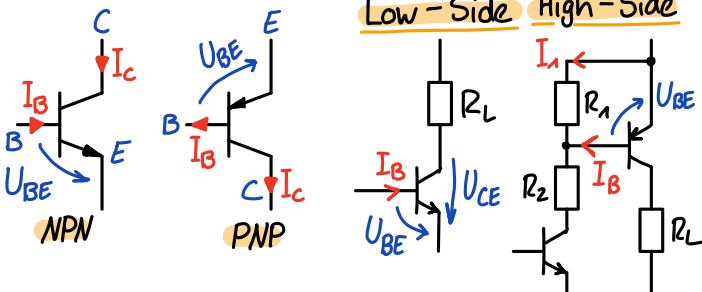

$$I_C = I_B \cdot \frac{\beta}{\alpha} \leftarrow (1 \dots 10)$$

$$I_{A1} \approx 10\% \cdot I_B$$


## Line Regulation

$$\frac{\Delta \text{Ausgang}}{\Delta \text{Eingang}} = \frac{\Delta I_{AUS}}{\Delta U_{EIN}}$$

## Load Regulation

$$\frac{\Delta \text{Ausgang}}{\Delta \text{Belastung}} = \frac{\Delta U_{AUS}}{\Delta I_{AUS}}$$

Bsp. Spannungsquelle

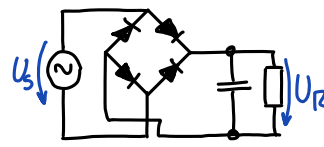

$$U_R = \hat{U} \cdot (1 - e^{-\frac{T}{R_C}})$$

## ① Cutoff Region ( $U_{GS} < U_{th}$ )

$$I_D = 0$$

## ② Triode Region ( $0 \leq U_{DS} \leq U_{GS} - U_{th}$ )

$$I_D = k(U_{GS} - U_{th} - U_{DS}/2) \cdot U_{DS}$$

## ③ Steuer. Widerstand ( $\frac{U_{GS}}{2} \ll U_{GS} - U_{th}$ )

$$I_D \approx k(U_{GS} - U_{th}) \cdot U_{DS} = \frac{1}{r_{DS}} U_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{1}{k(U_{GS} - U_{th})} = \frac{1}{g_{fs}}$$

## ④ Pinch off ( $U_{GS} \geq U_{th} \text{ \& } U_{DS} \geq U_{GS} - U_{th}$ )



$$I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 = \frac{g_{fs}^2}{2} (U_{GS} - U_{th})$$

Steilheit am AP  $\rightarrow$  Änderung  $I_D$  zu Änderung  $U_{GS}$


$$g_{fs} = k(U_{GS} - U_{th}) = \sqrt{2k I_{D(AP)}} = \frac{2}{U_{th1}} \sqrt{I_{D(GS=0)} \cdot I_{D(AP)}}$$

Transkonduktanz- & Steilheitskoeffizient

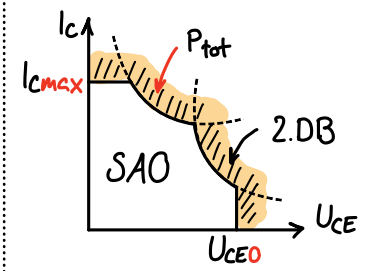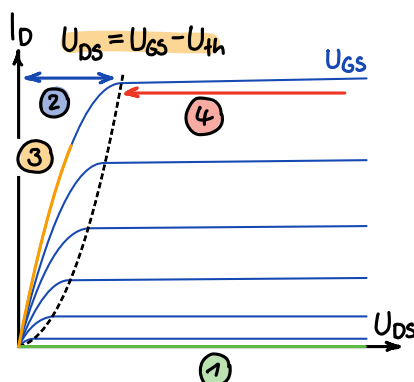
$$k = \frac{g_{fs}}{U_{GS} - U_{th}} = \frac{g_{fs}^2}{2 \cdot I_{D(AP)}} = \frac{2 \cdot I_{D(GS=0)}}{(U_{GS} - U_{th})^2}$$



## Depletion P-Kanal Enhancement

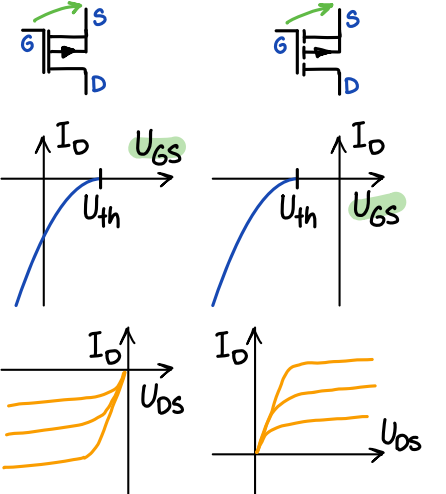


## Depletion N-Kanal Enhancement

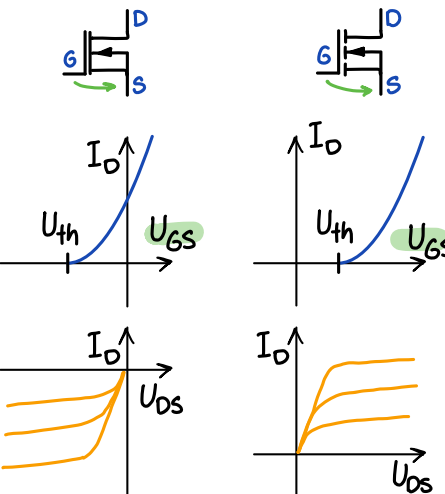

## N-Kanal


## J-FET

## P-Kanal

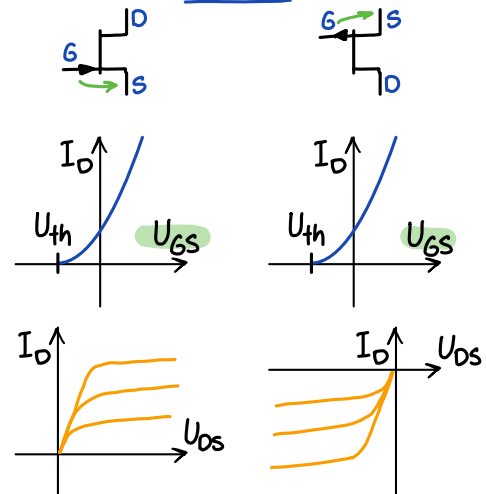

## OPV


### Impedanzwandler

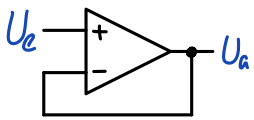

$$U_A = U_E$$


$$G = 1$$

### Nichtinvertierend

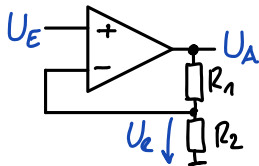


$$U_A = U_E \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

### Invertierend

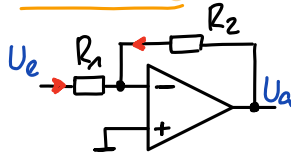


$$U_A = U_E \left( -\frac{R_2}{R_1} \right)$$

### Differenzierer/Subtrahierer

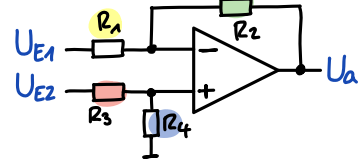


$$U_A = U_{E2} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} - U_{E1} \frac{R_2}{R_1}$$

### Addierer

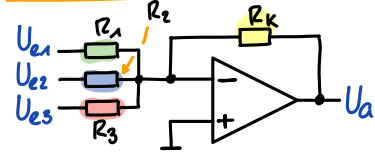

$$U_A = - \left( \frac{U_{E1}}{R_1} + \frac{U_{E2}}{R_2} + \frac{U_{E3}}{R_3} \right) R_K$$


### Differentiator

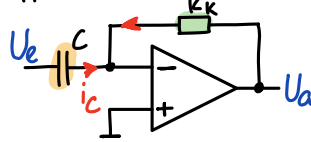

$$U_A = -R_K \cdot C \frac{dU_E}{dt}$$

$$G = -\frac{Z_2}{Z_1} = -sRC$$


### Integrator

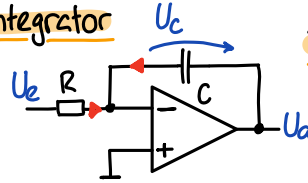

$$U_A = -\frac{1}{RC} \int U_E dt + U_C(0s)$$


$$G = -\frac{1}{sRC}$$

### Transimpedanz I → U

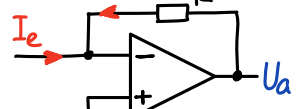

$$U_A = -R \cdot I_E$$


### Transkonduktanz

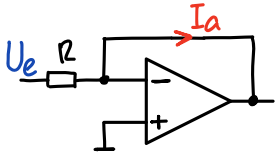

$$I_A = \frac{U_E}{R}$$


$$G = \frac{1}{R}$$

### Ideal

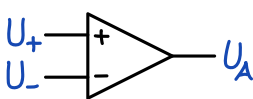


$$U_A = (U_+ - U_-) \cdot A$$


### Komparator / Mitkopplung

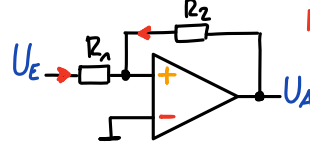
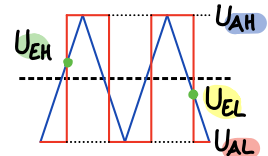
$$U_{EHi} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot U_{ALO} \quad U_{ELO} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot U_{AHi}$$




### Hochpass

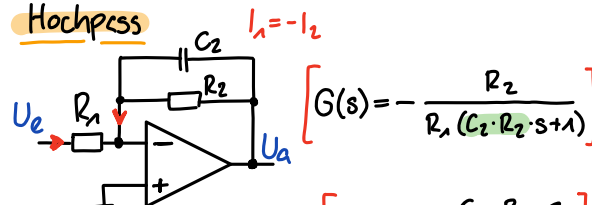

$$G(s) = -\frac{R_2}{R_1 (C_2 R_2 s + 1)}$$

### Tiefpass

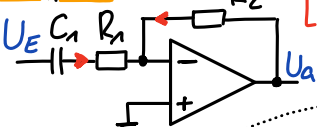

$$G(s) = -\frac{C_1 R_2 s}{C_1 R_1 s + 1}$$

### Wärmeleitung

$$P_v = \frac{\Delta \vartheta}{R_{th}} \left[ \frac{W}{K} \right]$$

### Konvektiver Wärmestrom

$$\dot{Q}_{conv} = h \cdot A (T_s - T_f)$$

$$\rightarrow R_{thconv} = \frac{1}{hA}$$

h Wärmeflusskoeff.  $\left[ \frac{W}{m^2 K} \right]$

### Wärmestrahlung

$$P = \epsilon \sigma A (T_{Body}^4 - T_{Amb}^4) \quad [W]$$

$\epsilon$  Emissionskoeff. (schwarz = 1)  
 $\sigma$  Proportionalitätskonst.  $(5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4})$   
 $T_{B, A}$  absolute Temperaturen

## Bode Diagramm

① Übertragungsfunktion  $(G_{dB} = 20 \cdot \log(|G|) \quad |G| = 10^{\frac{G_{dB}}{20}})$   
 $\rightarrow \tau$  bestimmen

$$G(s) = \frac{U_A}{U_E} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2 \parallel X_2}{R_1 + X_1} = \frac{-C_1 R_2 s}{(C_2 R_2 s + 1)(C_1 R_1 s + 1)}$$

② DC-Verstärkung ( $f=0$ ) (wegen inv. OPV)

$$G_{DC} = -\frac{R_2}{R_1} = -2 \hat{=} 6dB \text{ \& } \varphi = -180^\circ$$

③ Analyse  $\omega \rightarrow 0$  &  $\omega \rightarrow \infty$

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 0 \quad \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 0$$

④ Grenzfrequenzen berechnen

TI-inspire (solve(|imag(G)| = |real(G)|, w)) !  $s \rightarrow \omega \cdot j$

$$\omega_{GL} = (R_1 \cdot C_1)^{-1} = 500k \frac{rad}{s}; \quad \omega_{GO} = (R_2 \cdot C_2)^{-1} = 1 \frac{rad}{s}$$

⑤ Winkel berechnen

$$\varphi_{GL} = \arctan(\dots) + \varphi_{OPV}$$

$$\rightarrow \varphi_{GL} = -135^\circ$$

$$\varphi_{GO} = \text{angle}(G(\omega_{GO})) + \varphi_{OPV}$$

$$\rightarrow \varphi_{GO} = -225^\circ$$

