

Digital Design

Zusammenfassung

Joel von Rotz & Andreas Ming /  [Quelldateien](#)

Inhaltsverzeichnis

1	VHDL	2
1.1	Entwicklung	2
1.1.1	Designflow	2
1.1.2	Struktur Datei	2
1.2	Synthesis & Simulation	2
1.2.1	Transactions	3
1.2.2	Propagation Delay	3
1.3	Architektur	3
1.4	Entity	3
1.5	Components	3
1.6	Kombinatorische Logik	3
1.6.1	Concurrent Signal Assignments	3
1.6.2	Selected Signal Assignments case	3
1.6.3	Conditional Signal Assignments when/else	3
1.7	Prozesse/Sequential Statements	3
1.7.1	Sensitivity List	3
1.8	Grundlegende Konzepte	4
1.8.1	Ports & Signale	4
1.8.2	Treiber <=	4
2	VHDL Syntax	4
3	Vivado	4
3.1	Project Summary	4
3.1.1	Utilization	4
4	Finite State Machines (FSM)	4
4.1	FSM-Typ: Mealy	4
4.2	FSM-Typ: Moore	5
4.3	FSM-Typ: Medvedev	5
4.4	Parasitäre Zustände	5
4.5	State Encoding	5
4.5.1	Binär	5
4.5.2	One-Hot	5
4.6	Goldene Regeln der (FSM) Implementierung	6
5	Vorlagen	6
5.1	Positive Getriggertes D-FlipFlop	6
5.1.1	Mit asynchronem Reset	6
5.1.2	Ohne Reset	6
5.2	Finite State Machine	6
5.2.1	Mealy	6
5.2.2	Moore	7

1. VHDL


1.2 Synthesis & Simulation

i Hinweis

Very **H**igh **S**peed **I**ntegrated **C**ircuit **H**ardware **D**escription **L**anguage ist einer Hardwarebeschreibung und keine Programmiersprache.

1.1 Entwicklung

1.1.1 Designflow

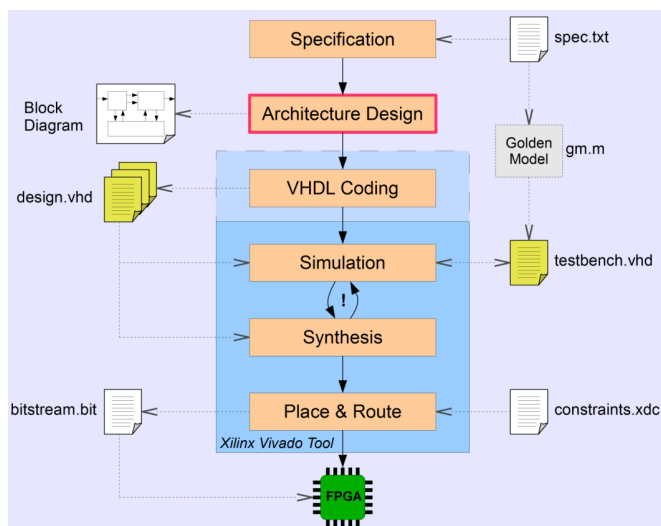

1.1.2 Struktur Datei

```

-- File: MyComponent.vhd
-- Author: myself
-- Date: yesterday

library ...
-- Library einbinden
use ...
-- Packages aus Library bekanntgeben

entity ...
-- Schnittstelle der Komponente gegen aussen

architecture ...
-- Funktion (Innenleben) der Komponente
  
```

! Synthesis vs. Implementation

- *Synthesis* generiert die Netlist des VHDL-Codes und beschreibt.
- *Implementation* wendet die Constraints an und sorgt für die Hardware-Implementierung.

i Hinweis

Alles was in der Entity bekannt ist (inkl. Libraries), ist auch in der zugehörigen Architecture bekannt.

1.2.1 Transactions

1.2.2 Propagation Delay

1.3 Architektur

Architecture beschreibt die Implementation oder das Innenleben des Komponents. Darin wird beschrieben, wie die deklarierten Signalen miteinander interagieren.

```
architecture a1 of MyComponent is
  -- Deklarationen (Signale, Komponenten)
  signal tmp : std_logic;
begin
  -- Implementierung
  tmp <= a_pi or b_pi;
  c_po <= tmp;
end a1;
```

- Der **Deklarationsteil** startet vor dem begin
- Der **Implementierungsteil** startet nach begin und endet vor end

i rtl & struct

Der Name rtl wird verwendet, um grundlegende Logik-Komponenten zu definieren, wie zum Beispiel OR, XOR, AND, etc. struct beinhaltet eine Kombination/Anwendung von rtl-Komponenten.

1.4 Entity

Eine Entity beschreibt den Komponenten für äusserliche Zugriffe. Es wird nur die Struktur des Komponents bekannt gegeben, aber nicht den Inhalt des Komponents.

```
entity MyComponent is
  port ( a_pi, b_pi : in std_logic;
        c_po : out std_logic
        -- Input Ports
        -- Output Port
        --x_pio : inout std_logic
        -- Bidirektionaler Port
        );
  constant c_max_cnt : integer := 20_000;
end MyComponent;
```

1.5 Components

1.6 Kombinatorische Logik

Folgend sind *Process Statements* in Kurzschreibweise
 - Concurrent Signal Assignments - Selected Signal Assignment - Conditional Signal Assignment

! Process Statements

Alle Signal Assignments ausserhalb von process (Concurrent-, Selected-, Conditional-Signal Assignment) sind **Process Statements** in Kurzschreibform!

```
sig <= not sig; -- Process Statement
stud <= happy when mep >= C else
  satisfied when mep >= E else
  sad; -- Process Statement
```

1.6.1 Concurrent Signal Assignments

1.6.2 Selected Signal Assignments case

1.6.3 Conditional Signal Assignments when/else

1.7 Prozesse/Sequential Statements

```
-- process sensitivity list
P1: process (i1, i2, i3)

  -- local variable (only known in P1)
  variable v_tmp : std_logic;
begin
  v_tmp := '0';
  if i1 = '1' and i2 = '0' then v_tmp := '1'; end if;
  o1 <= v_tmp and i3;
  -- process P1 drives signal o1
  o2 <= v_tmp xor i3;
  -- process P1 drives signal o2
end process P1;
```

1.7.1 Sensitivity List

Prozesse werden mit Hilfe einer *Sensitivity List* auf ausgewählte Signale sensitiv gemacht.

1.8 Grundlegende Konzepte

1.8.1 Ports & Signale

Port sind die Anschlüsse eines Komponents und Signale sind Komponent-interne Signale, welche von aussen nicht zugreifbar sind.

`std_logic, std_ulogic, std_logic_vector(a downto b)`

1.8.2 Treiber <=

Der Treiber <= beschreibt, dass das linke Signal vom rechten Signal angetrieben wird. Folgendes Beispiel beschreibt einen Inverter:

```
Inv_Out <= not Inv_In;
```

2. VHDL Syntax

```
y <= (0 => '0', 1 => '0', 2 => '0', 3 => '0');
y <= (others => '0');
y <= "0000";
```

Conditional Signal Assignment

```
y <= x when en = '1' else "0000";
y <= x when en = '1' else (others => '0');
```

Prozess Statement with sequential loop-Statement

```
process(x,en)
begin
  for k in 3 downto 0 loop
    y(k) <= x(k) and en;
  end loop;
end process;
```

3. Vivado

3.1 Project Summary

3.1.1 Utilization

Unter *Utilization* in der *Project Summary* kann die Post-Synthesis und -Implementation beschreibt die verwe

4. Finite State Machines (FSM)

Eine Zustandsmaschine beschreibt ein System in diskreten Zuständen. In **VHDL** wird für Mealy- & Moore-Automaten

jeweils ein *memoryless* und ein *memorizing* Prozess verwendet. Der *memoryless* Prozess verarbeitet die Zustandswechsel und die Ausgänge (wobei dies Abhängig vom FSM-Typ ist). Der *memorizing* Prozess ist für die Zustands-Zurücksetzung und -zuweisung zuständig.

i Allgemeine Definition ZSM

$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

k : diskrete Zeit mit $t = k \cdot T_{CLK}$, $k = 0$
entspricht Reset-Zeitpunkt

s : Zustand des Systems mit
 $s \in S = \{S_0, S_1, \dots, S_N\}$

i : Input des Systems mit $i \in I = \{I_0, I_1, \dots, I_M\}$


o : Output des Systems mit

$o \in O = \{O_0, O_1, \dots, O_K\}$

g : Output Funktion, berechnet aktuellen Output des Systems

f : Next-State Funktion, berechnet nächsten Zustand des Systems

4.1 FSM-Typ: Mealy

 


$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Mealy* werden die Ausgänge beim Zustandswechsel geändert.

4.2 FSM-Typ: Moore

 

$$o[k] = g(s[k])$$

$$s[k+1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Moore* werden die Ausgänge im Zustand geändert.

🔥 Unterschied Mealy- & Moore-Outputs

Eine Mealy-FSM ändert den Ausgang beim Zustandswechsel, was einen 0-Delay einführt. Eine Moore-FSM verändert den Ausgang im Zustand, was einen 1-Delay einführt.

 


Abbildung 1: Mealy

 


Abbildung 2: Moore

4.3 FSM-Typ: Medvedev

Medvedev hat einen ähnlichen Aufbau wie *Moore*, wobei der Ausgang direkt dem Zustandswert entspricht und keine Zwischen-Konvertierung gemacht wird.

$$o[k] = s[k]$$

$$s[k+1] = f(i[k], s[k])$$

4.4 Parasitäre Zustände

Jedes weitere Zustands-Flip-Flop erweitert die Anzahl Faktoren um den Faktor 2 ($S = 2^N$). Ungebrauchte Zustände werden *parasitäre Zustände* genannt.

$$n_{para} = 2^N - S \quad n_{para}|_{S=3, N=2} = 2^2 - 3 = 1$$

Folgende Formel kann die Anzahl benötigten Flip-Flops berechnen

$$N = \lceil \log_2(S) \rceil = \left\lceil \frac{\log(S)}{\log(2)} \right\rceil \quad N|_{S=3} = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$$

N : Anzahl Flip-Flops

S : Anzahl verwendete Zustände

4.5 State Encoding

Zustände können auf verschiedene Arten dargestellt werden, bekannte Varianten sind *binär* und *One Hot*.

Zustand	Binär	One-Hot
S_0	00	001
S_1	01	010
S_2	10	100
Parasitäre Zustände	11	000, 011, 111, 110, 101

⚠️ Parasitäre Zustände

Alle **ungebrauchten** Zustände sind *parasitäre Zustände*!

4.5.1 Binär

Meistverwendetes Format ist *binär*, da es **kompakt** und **einfach erweiterbar** ist.

- $S_0 \rightarrow 0000$
- $S_1 \rightarrow 0001$
- $S_2 \rightarrow 0010$

4.5.2 One-Hot

Bei *One-Hot* ist **ein Bit high** und **alle anderen Bits low** oder in anderen Worten, nur ein Bit ist aktiv.

4.6 Goldene Regeln der (FSM) Implementierung 5.1.2 Ohne Reset

- Memoryless Process (kombinatorische Logik)
 - Alle Eingangssignale der FSM und der aktuelle Zustand müssen in der *sensitivity list* aufgeführt werden.
 - Jedem Ausgangssignal muss für jede mögliche Kombination von Eingangswerten (inkl. parasitäre Input-Symbole) ein Wert zugewiesen werden. **Keine Zuweisung bedeutet sequentielles Verhalten (Speicher)!**
 - Parasitäre Zustände sollten mittels `others` abgefangen werden.
- Memorizing Process (sequentielle Logik)
 - Ausser Clock und (asynchronem) Reset dürfen keine Signale in die *sensitivity list* aufgenommen werden.
 - Das den Zustand repräsentierende Signal muss einen Reset-Wert erhalten.

```
process (clk)
-- Deklarationen => CUSTOM

begin
  if rising_edge(clk) then
    -- getaktete Logik => CUSTOM
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

5. Vorlagen

Hinweis

Der Inhalt der Prozess-Templates wird in den =>CUSTOM gekennzeichneten Abschnitten geschrieben.

5.1 Positive Getriggertes D-FlipFlop

5.1.1 Mit asynchronem Reset

```
-- mit asynchronem Reset
process (rst, clk)
-- Deklarationen => CUSTOM
begin
  if rst = '1' then
    -- asynchr. Reset => CUSTOM
    Q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    -- getaktete Logik => CUSTOM
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

5.2 Finite State Machine

5.2.1 Mealy

```

type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st)
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                o <= '0';
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                o <= '0';
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
            n_st <= S0;
    end case;
end process;

```

- ① Memorizing (sequentielle Logik)
 ② Memoryless (kombinatorische Logik)

5.2.2 Moore

```

type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st)
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
            n_st <= S0;
    end case;
end process;

```

- ① Memorizing (sequentielle Logik)
 ② Memoryless (kombinatorische Logik)