

# Digital Design

## Zusammenfassung

Joel von Rotz & Andreas Ming /  [Quelldateien](#)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>VHDL</b>	<b>2</b>
1.1	Entwicklung	2
1.1.1	Designflow	2
1.1.2	Struktur Datei	2
1.2	Synthesis & Simulation	2
1.2.1	Transactions	3
1.2.2	Propagation Delay	3
1.3	Architektur	3
1.4	Entity	3
1.5	Components	3
1.6	Kombinatorische Logik	3
1.6.1	Concurrent Signal Assignments	3
1.6.2	Selected Signal Assignments case	3
1.6.3	Conditional Signal Assignments when/else	3
1.7	Prozesse/Sequential Statements	3
1.7.1	Sensitivity List	3
1.8	Grundlegende Konzepte	4
1.8.1	Ports & Signale	4
1.8.2	Treiber <=	4
<b>2</b>	<b>VHDL Syntax</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Vivado</b>	<b>4</b>
3.1	Project Summary	4
3.1.1	Utilization	4
<b>4</b>	<b>Finite State Machines (FSM)</b>	<b>4</b>
4.1	FSM-Typ: Mealy	4
4.2	FSM-Typ: Moore	5
4.3	FSM-Typ: Medvedev	5
4.4	Parasitäre Zustände	5
4.5	State Encoding	5
4.5.1	Binär	5
4.5.2	One-Hot	5
4.6	Goldene Regeln der (FSM) Implementierung	6
<b>5</b>	<b>Vorlagen</b>	<b>6</b>
5.1	Positive Getriggertes D-FlipFlop	6
5.1.1	Mit asynchronem Reset	6
5.1.2	Ohne Reset	6
5.2	Finite State Machine	6
5.2.1	Mealy	6
5.2.2	Moore	7

## 1. VHDL


## 1.2 Synthesis & Simulation

### **i** Hinweis

**V**ery **H**igh **S**peed **I**ntegrated **C**ircuit **H**ardware **D**escription **L**anguage ist einer Hardwarebeschreibung und keine Programmiersprache.

## 1.1 Entwicklung

### 1.1.1 Designflow

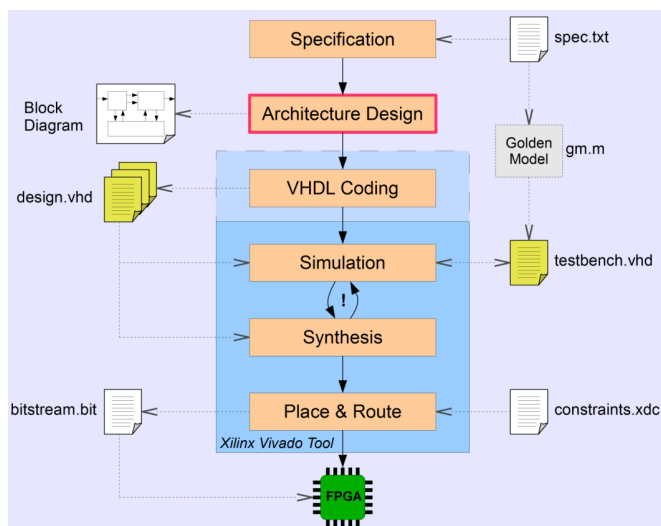

### 1.1.2 Struktur Datei

```
-- File: MyComponent.vhd
-- Author: myself
-- Date: yesterday

library ...
-- Library einbinden
use ...
-- Packages aus Library bekanntgeben

entity ...
-- Schnittstelle der Komponente gegen aussen

architecture ...
-- Funktion (Innenleben) der Komponente
```

### ! Synthesis vs. Implementation

- *Synthesis* generiert die Netlist des VHDL-Codes und beschreibt.
- *Implementation* wendet die Constraints an und sorgt für die Hardware-Implementierung.

### i Hinweis

Alles was in der Entity bekannt ist (inkl. Libraries), ist auch in der zugehörigen Architecture bekannt.

#### 1.2.1 Transactions

#### 1.2.2 Propagation Delay

### 1.3 Architektur

Architecture beschreibt die Implementation oder das Innenleben des Komponents. Darin wird beschrieben, wie die deklarierten Signalen miteinander interagieren.

```
architecture a1 of MyComponent is
  -- Deklarationen (Signale, Komponenten)
  signal tmp : std_logic;
begin
  -- Implementierung
  tmp <= a_pi or b_pi;
  c_po <= tmp;
end a1;
```

- Der **Deklarationsteil** startet vor dem begin
- Der **Implementierungsteil** startet nach begin und endet vor end

### i rtl & struct

Der Name rtl wird verwendet, um grundlegende Logik-Komponenten zu definieren, wie zum Beispiel OR, XOR, AND, etc. struct beinhaltet eine Kombination/Anwendung von rtl-Komponenten.

### 1.4 Entity

Eine Entity beschreibt den Komponenten für äusserliche Zugriffe. Es wird nur die Struktur des Komponenten bekannt gegeben, aber nicht den Inhalt des Komponenten.

```
entity MyComponent is
  port ( a_pi, b_pi : in std_logic;
        c_po : out std_logic
        -- Input Ports
        -- Output Port
        --x_pio : inout std_logic
        -- Bidirektionaler Port
        );
  constant c_max_cnt : integer := 20_000;
end MyComponent;
```

## 1.5 Components

## 1.6 Kombinatorische Logik

Folgend sind *Process Statements* in Kurzschreibweise

- Concurrent Signal Assignments
- Selected Signal Assignment
- Conditional Signal Assignment

### ! Process Statements

Alle Signal Assignments ausserhalb von process (Concurrent-, Selected-, Conditional-Signal Assignment) sind **Process Statements** in Kurzschreibform!

```
sig <= not sig; -- Process Statement
stud <= happy when mep >= C else
        satisfied when mep >= E else
        sad; -- Process Statement
```

#### 1.6.1 Concurrent Signal Assignments

#### 1.6.2 Selected Signal Assignments case

#### 1.6.3 Conditional Signal Assignments when/else

## 1.7 Prozesse/Sequential Statements

```
-- process sensitivity list
P1: process (i1, i2, i3)

  -- local variable (only known in P1)
  variable v_tmp : std_logic;
begin
  v_tmp := '0';
  if i1 = '1' and i2 = '0' then v_tmp := '1'; end if;
  o1 <= v_tmp and i3;
  -- process P1 drives signal o1
  o2 <= v_tmp xor i3;
  -- process P1 drives signal o2
end process P1;
```

#### 1.7.1 Sensitivity List

Prozesse werden mit Hilfe einer *Sensitivity List* auf ausgewählte Signale sensitiv gemacht.

## 1.8 Grundlegende Konzepte

### 1.8.1 Ports & Signale

Port sind die Anschlüsse eines Komponents und Signale sind Komponent-interne Signale, welche von aussen nicht zugreifbar sind.

`std_logic, std_ulogic, std_logic_vector(a downto b)`

### 1.8.2 Treiber <=

Der Treiber <= beschreibt, dass das linke Signal vom rechten Signal angetrieben wird. Folgendes Beispiel beschreibt einen Inverter:

```
Inv_Out <= not Inv_In;
```

## 2. VHDL Syntax

```
y <= (0 => '0', 1 => '0', 2 => '0', 3 => '0');
y <= (others => '0');
y <= "0000";
```

Conditional Signal Assignment

```
y <= x when en = '1' else "0000";
y <= x when en = '1' else (others => '0');
```

Prozess Statement with sequential loop-Statement

```
process(x,en)
begin
  for k in 3 downto 0 loop
    y(k) <= x(k) and en;
  end loop;
end process;
```

## 3. Vivado

### 3.1 Project Summary

#### 3.1.1 Utilization

Unter *Utilization* in der *Project Summary* kann die Post-Synthesis und -Implementation beschreibt die verwe

## 4. Finite State Machines (FSM)

Eine Zustandsmaschine beschreibt ein System in diskreten Zuständen. In **VHDL** wird für Mealy- & Moore-Automaten

jeweils ein *memoryless* und ein *memorizing* Prozess verwendet. Der *memoryless* Prozess verarbeitet die Zustandswechsel und die Ausgänge (wobei dies Abhängig vom FSM-Typ ist). Der *memorizing* Prozess ist für die Zustands-Zurücksetzung und -zuweisung zuständig.

### i Allgemeine Definition ZSM

$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

$k$  : diskrete Zeit mit  $t = k \cdot T_{CLK}$ ,  $k = 0$   
entspricht Reset-Zeitpunkt

$s$  : Zustand des Systems mit  
 $s \in S = \{S_0, S_1, \dots, S_N\}$

$i$  : Input des Systems mit  $i \in I = \{I_0, I_1, \dots, I_M\}$


$o$  : Output des Systems mit

$o \in O = \{O_0, O_1, \dots, O_K\}$

$g$  : Output Funktion, berechnet aktuellen Output des Systems

$f$  : Next-State Funktion, berechnet nächsten Zustand des Systems

### 4.1 FSM-Typ: Mealy

 


$$o[k] = g(i[k], s[k])$$

$$s[k + 1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Mealy* werden die Ausgänge beim Zustandswechsel geändert.

## 4.2 FSM-Typ: Moore

 

$$o[k] = g(s[k])$$

$$s[k+1] = f(i[k], s[k])$$

Beim *Moore* werden die Ausgänge im Zustand geändert.

### 🔥 Unterschied Mealy- & Moore-Outputs

Eine Mealy-FSM ändert den Ausgang beim Zustandswechsel, was einen 0-Delay einführt. Eine Moore-FSM verändert den Ausgang im Zustand, was einen 1-Delay einführt.

 


Abbildung 1: Mealy

 


Abbildung 2: Moore

## 4.3 FSM-Typ: Medvedev

*Medvedev* hat einen ähnlichen Aufbau wie *Moore*, wobei der Ausgang direkt dem Zustandswert entspricht und keine Zwischen-Konvertierung gemacht wird.

$$o[k] = s[k]$$

$$s[k+1] = f(i[k], s[k])$$

## 4.4 Parasitäre Zustände

Jedes weitere Zustands-Flip-Flop erweitert die Anzahl Faktoren um den Faktor 2 ( $S = 2^N$ ). Ungebrauchte Zustände werden *parasitäre Zustände* genannt.

$$n_{para} = 2^N - S \quad n_{para}|_{S=3, N=2} = 2^2 - 3 = 1$$

Folgende Formel kann die Anzahl benötigten Flip-Flops berechnen

$$N = \lceil \log_2(S) \rceil = \left\lceil \frac{\log(S)}{\log(2)} \right\rceil \quad N|_{S=3} = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$$

$N$  : Anzahl Flip-Flops

$S$  : Anzahl verwendete Zustände

## 4.5 State Encoding

Zustände können auf verschiedene Arten dargestellt werden, bekannte Varianten sind *binär* und *One Hot*.

Zustand	Binär	One-Hot
$S_0$	00	001
$S_1$	01	010
$S_2$	10	100
Parasitäre Zustände	11	000, 011, 111, 110, 101

### ⚠️ Parasitäre Zustände

Alle **ungebrauchten** Zustände sind *parasitäre Zustände*!

### 4.5.1 Binär

Meistverwendetes Format ist *binär*, da es **kompakt** und **einfach erweiterbar** ist.

- $S_0 \rightarrow 0000$
- $S_1 \rightarrow 0001$
- $S_2 \rightarrow 0010$

### 4.5.2 One-Hot

Bei *One-Hot* ist **ein Bit high** und **alle anderen Bits low** oder in anderen Worten, nur ein Bit ist aktiv.

## 4.6 Goldene Regeln der (FSM) Implementierung 5.1.2 Ohne Reset

- Memoryless Process (kombinatorische Logik)
  - Alle Eingangssignale der FSM und der aktuelle Zustand müssen in der *sensitivity list* aufgeführt werden.
  - Jedem Ausgangssignal muss für jede mögliche Kombination von Eingangswerten (inkl. parasitäre Input-Symbole) ein Wert zugewiesen werden. **Keine Zuweisung bedeutet sequentielles Verhalten (Speicher)!**
  - Parasitäre Zustände sollten mittels `others` abgefangen werden.
- Memorizing Process (sequentielle Logik)
  - Ausser Clock und (asynchronem) Reset dürfen keine Signale in die *sensitivity list* aufgenommen werden.
  - Das den Zustand repräsentierende Signal muss einen Reset-Wert erhalten.

```
process (clk)
-- Deklarationen => CUSTOM

begin
  if rising_edge(clk) then
    -- getaktete Logik => CUSTOM
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

## 5. Vorlagen

### Hinweis

Der Inhalt der Prozess-Templates wird in den =>CUSTOM gekennzeichneten Abschnitten geschrieben.

## 5.1 Positive Getriggertes D-FlipFlop

### 5.1.1 Mit asynchronem Reset

```
-- mit asynchronem Reset
process (rst, clk)
-- Deklarationen => CUSTOM
begin
  if rst = '1' then
    -- asynchr. Reset => CUSTOM
    Q <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    -- getaktete Logik => CUSTOM
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

## 5.2 Finite State Machine

### 5.2.1 Mealy

```

type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st)
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                o <= '0';
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                o <= '0';
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
            n_st <= S0;
    end case;
end process;

```

- ① Memorizing (sequentielle Logik)  
 ② Memoryless (kombinatorische Logik)

### 5.2.2 Moore

```

type state is (S0, S1, S2);
signal c_st, n_st : state;

p_seq: process (rst, clk)
begin
    if rst = '1' then
        c_st <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        c_st <= n_st;
    end if;
end process;

p_com: process (i, c_st)
begin
    -- default assignments
    n_st <= c_st; -- remain in current state
    o <= '1'; -- most frequent value
    -- specific assignments
    case c_st is
        when S0 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            if i = "00" then
                n_st <= S2;
            elsif i = "10" then
                n_st <= S0;
            end if;
        when S2 =>
            if i = "10" then
                n_st <= S0;
            elsif i = "11" then
                n_st <= S1;
            end if;
        when others =>
            -- handle parasitic states
            n_st <= S0;
    end case;
end process;

```

- ① Memorizing (sequentielle Logik)  
 ② Memoryless (kombinatorische Logik)